
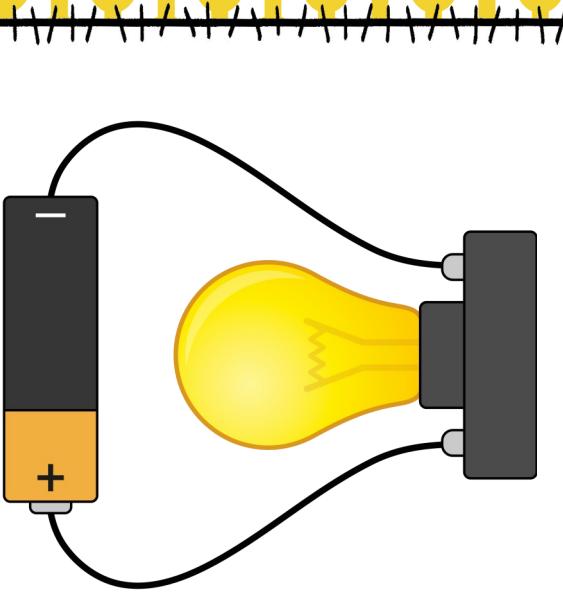


# **Basit Devre**

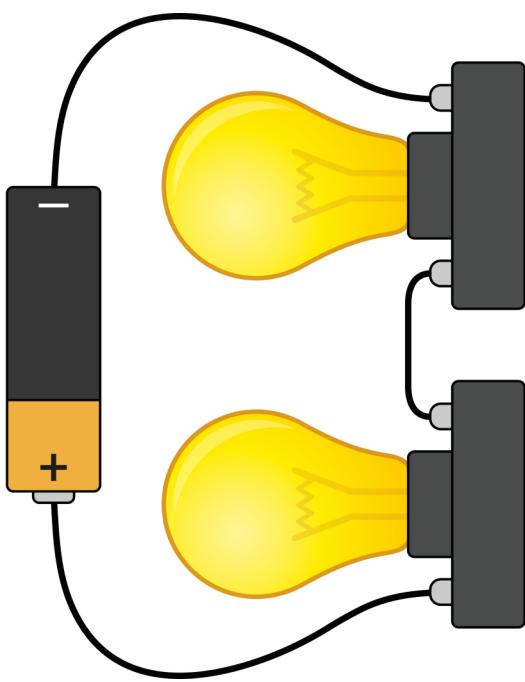

Pil, bağlantı kablosu ve ampulden oluşan devre.


# **Seri Bağlı Devre**



Devre elementlerinin sadece birer ucunlarının birbirine baglanması ile oluşturulan devre.
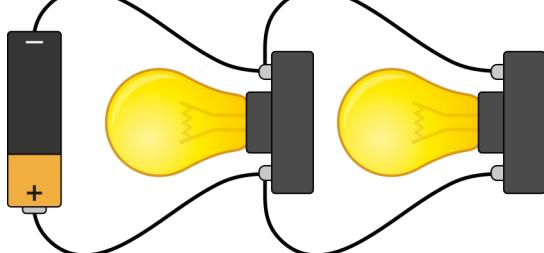
# Parallel Bağlı Devre

Elektrik akımı için birden fazla yol olan bir devre.



# Ampullün Yapısı

